

## 实验二 可综合组合逻辑电路实验

### 一、实验目的

1. 掌握可综合 Verilog 语言进行组合逻辑设计的使用。
2. 学习测试模块的编写、综合和不同层次的仿真。

### 二、实验内容

1. 设计一款可综合的 2 选 1 多路选择器，并编写 testbench 测试

#### 代码

```
module Mux2to1 (w0, w1, s, f);  
    input w0, w1, s;  
    output f;  
  
    assign f = s ? w1 : w0;  
  
endmodule
```

#### 测试代码

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module Mux2to1_text;  
    // 输入  
    reg w0, w1, s;  
    // 输出  
    wire f;  
  
    // 实例化 Mux2to1 模块  
    Mux2to1 uut (  
        .w0(w0),  
        .w1(w1),  
        .s(s),  
        .f(f)  
    );  
  
    always #10 s = ~s;  
    always #20 w0 = ~w0;
```


```

always #10 s = ~s;
always #20 w0 = ~w0;
always #15 w1 = ~w1;

// 初始块，用于初始化输入
initial begin
    w0 = 0;
    w1 = 1;
    s = 0;
    #300 $stop;
end
endmodule

```

## 波形展示与分析

 

Mux2to1 模块定义了一个简单的 2-to-1 多路选择器，根据输入信号  $s$  的状态选择输出信号  $f$  的值是  $w0$  还是  $w1$ ， $s$  为 0 时输出  $f$  为  $w0$ ； $s$  为 1 时输出  $f$  为  $w1$ 。

Mux2to1\_text 模块实例化了 Mux2to1 模块，并提供了刺激信号，模拟了  $w0$ 、 $w1$ 、 $s$  的变化，以及对应的输出  $f$ 。

波形分析：

波形显示了  $w0$ 、 $w1$ 、 $s$  和  $f$  随时间的变化。输入信号  $w0$  每隔 20 个时间单位翻转一次， $w1$  每隔 15 单位翻转， $s$  每隔 10 个单位反转，尽可能多的组合各种情况。我们观察图片可以发现，当  $s$  为 0 时，输出  $f$  随着  $w0$  的变化而变化，当  $s$  为 1 时，输出  $f$  随着  $w1$  的变化而变化，实现了根据  $s$  的值选择  $w0$  或者  $w1$  的选择器功能。

## 2 . 设计一款可综合的 2-4 译码器，并编写 testbench 测试

### 代码

```
module Mul2to4 (data_in, En, data_out);
    input [1:0] data_in;
    input En;
    output reg [0:3] data_out;

    always @(data_in , En)
        case ({En, data_in})
            3'b100:data_out=4'b1000;
            3'b101: data_out= 4'b0100;
            3'b110:data_out=4'b0010;
            3'b111:data_out=4'b0001;
            default: data_out=4'b0000;
        endcase
endmodule
```

### 测试代码

```
`timescale 1ns / 1ps
module Mul2to4_Test;

    reg [1:0] data_in; // 2 位输入数据
    reg En;           // 使能信号

    wire [0:3] data_out; // 4 位输出数据

    // 实例化 2 到 4 译码器模块
    Mul2to4 uut (
        .data_in(data_in),
        .En(En),
        .data_out(data_out)
    );

    // 初始化块
    initial begin

        // 设置初始输入
        data_in = 2'b00;
        En = 0;
        #10; // 等待 10 个时间单元

        data_in = 2'b01;
```

```


data_in = 2'b01;
#10;
data_in = 2'b11;
En = 0;
#10;
En = 1;
#10;
data_in = 2'b10;
En = 1;
#10;
data_in = 2'b11;
En = 1;
#10;
data_in = 2'b10;
En = 0;
#10;
data_in = 2'b00;
En = 1;
#10;
data_in = 2'b01;
En = 0;

end

endmodule

```

## 波形展示与分析

 

Mul2to4 模块是一个简单的 2 到 4 译码器，接受两位输入数据 data\_in 和一个使能信号 En，输出一个四位二进制译码结果 data\_out。通过组合逻辑，根据输入数据和使能信号的组合，确定输出的二进制译码结果。上图给出了 16 种不同的组合，通过观察可以发现如果使能信号 En 为 1，且输入 data\_in 分别为 2'b00、2'b01、2'b10、2'b11，则分别输出相应的二进制译码值 1000、0100、0010、0001，否则输出全零，实现了 2 到 4 译码器的功能。

### 3 . 设计一款可综合的 8-3 编码器， 并编写 testbench 测试

#### 代码

```
module Encoder8to3(data_in,En,code_out);
    input [7:0] data_in;
    input En;
    output reg [2:0] code_out;

    always @(En,data_in)
        case ({En,data_in})
            9'b100000001: code_out = 3'b000;
            9'b100000010: code_out = 3'b001;
            9'b100000100: code_out = 3'b010;
            9'b100001000: code_out = 3'b011;
            9'b100010000: code_out = 3'b100;
            9'b100100000: code_out = 3'b101;
            9'b101000000: code_out = 3'b110;
            9'b110000000: code_out = 3'b111;
            default: code_out = 3'b000; // 默认情况，全为零
        endcase
endmodule
```

#### 测试代码

```
`timescale 1ns / 1ps

module Encoder8to3_Test;

    reg [7:0] data_in; // 8 位输入数据
    reg En;           // 使能信号
    wire [2:0] code_out; // 3 位输出数据

    // 实例化 8 到 3 编码器模块
    Encoder8to3 uut (
        .data_in(data_in),
        .En(En),
        .code_out(code_out)
    );

    // 声明循环计数变量
    integer i;
```

```
// 初始化块
initial begin


    // 循环模拟多个情况，使波形尽可能长
    for (i = 0; i < 100; i = i + 1) begin
        En = $random % 2;          // 随机选择使能信号为 0 或 1
        data_in = (1 << ($random % 8 + 1)) & ~1;
        #10; // 等待 10 个时间单元，观察波形变化
    end

    #1000;


end

endmodule
```

## 波形展示与分析

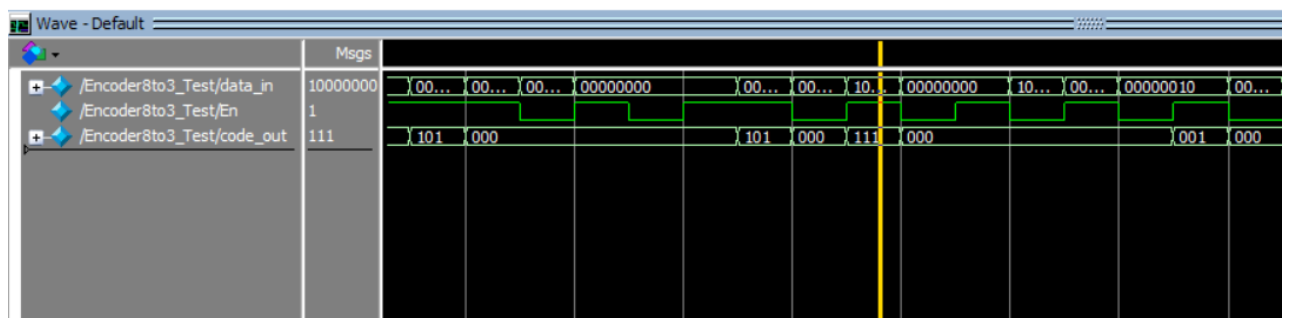

## 放大后的部分波形

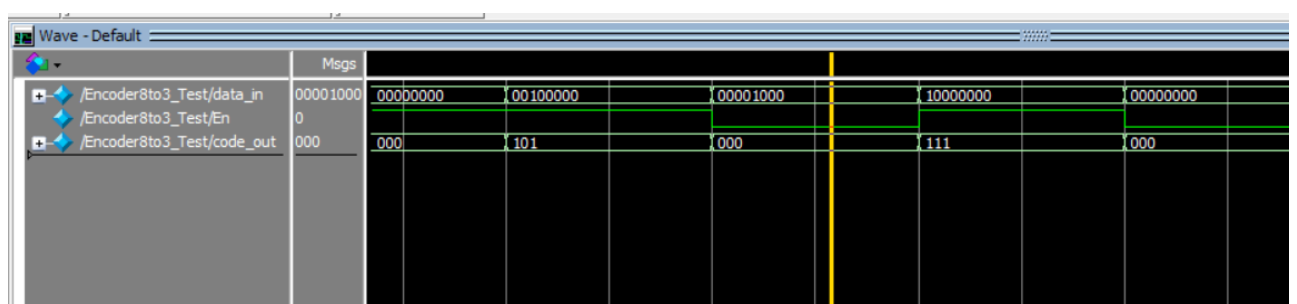

Encoder8to3 是一个 3 到 8 编码器模块，根据输入信号和使能信号生成 3 位输出编码。测试模块通过循环生成随机输入，验证编码器在各种情况下的行为。编码器的逻辑映射确保了每个输入组合都有唯一的输出编码。测试模块通过等待时间单元观察波形变化，确保了全面而可靠的验证。当输入信号 En=0 时，默认输出 0，当 En 为 1 时，code\_out 输出大小 data\_in 的 1 的位数的二进制数字，由波形我们可以知道，En 为 1 时，当 data\_in 第 n 位为 1 时，code\_out 的大小就是 n 的二进制格式，除此之外的所有情况 code\_out 的大小都为 0。

#### 4 . 设计一款可综合的 1 位二进制比较器，并编写 testbench 测试

##### 代码

```
module BitComparator(A, B, Equal, Greater, Less);  
    input A, B;  
    output Equal, Greater, Less;  
  
    assign Equal = (A == B);  
    assign Greater = (A > B);  
    assign Less = (A < B);  
  
endmodule
```

##### 测试代码

```
`timescale 1ns / 1ps  
module BitComparator_Test;  
    reg A, B;  
    wire Equal, Greater, Less;  
  
    // 实例化比较器模块  
    BitComparator uut (  
        .A(A),  
        .B(B),  
        .Equal(Equal),  
        .Greater(Greater),  
        .Less(Less)  
    );  
  
    // 初始化块  
    initial begin  
        // 测试案例 1: A = 0, B = 0  
        A = 0;  
        B = 0;  
        #10;  
        $display("测试案例 1: A=%b, B=%b, Equal=%b, Greater=%b, Less=%b", A, B, Equal,  
Greater, Less);  
  
        // 测试案例 2: A = 1, B = 0  
        A = 1;  
        B = 0;  
        #10;  
    end  
endmodule
```

```

    $display("测试案例 2: A=%b, B=%b, Equal=%b, Greater=%b, Less=%b", A, B, Equal,
Greater, Less);

    // 测试案例 3: A = 0, B = 1
    A = 0;
    B = 1;
    #10;
    $display("测试案例 3: A=%b, B=%b, Equal=%b, Greater=%b, Less=%b", A, B, Equal,
Greater, Less);


    // 测试案例 4: A = 1, B = 1
    A = 1;
    B = 1;
    #10;
    $display("测试案例 4: A=%b, B=%b, Equal=%b, Greater=%b, Less=%b", A, B, Equal,
Greater, Less);

    $finish;
end

endmodule

```

## 波形展示与分析

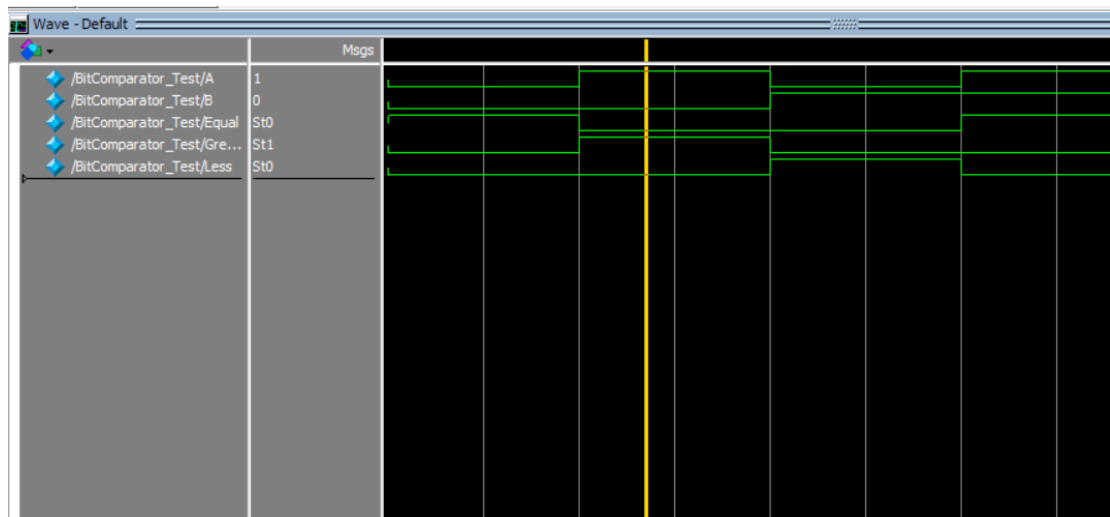

BitComparator 实现了一个 1 位二进制比较器模块，通过比较输入信号 A 和 B，输出三个信号 Equal、Greater 和 Less，分别表示相等、A 大于 B 和 A 小于 B 的关系。测试模块验证了比较器在不同输入情况下的正确性，通过四个测试案例展示了其功能，通过波形图我们可以看到，根据 A 和 B 的不同组合有三种相应的不同输出，比如 A=1,B=0 时 Greater 为高位，其它两个输出信号为低位，实现了比较器功能。



## 5 . 设计一款可综合的 2+2 位简单全加器，并编写 testbench 测试

### 代码

```
module FullAdder2_2(carryin, data_in1, data_in2, sum, carryout);
    input carryin;           // 进位输入
    input [1:0] data_in1;    // 输入数据位 1
    input [1:0] data_in2;    // 输入数据位 2
    output [1:0] sum;        // 输出和
    output carryout;         // 输出进位

    // 第一位的全加器
    Fulladd stage0(carryin, data_in1[0], data_in2[0], sum[0], cout1);
    // 第二位的全加器
    Fulladd stage1(cout1, data_in1[1], data_in2[1], sum[1], carryout);
endmodule

module Fulladd(cin, x_in, y_in, s, cout);
    input cin;               // 进位输入
    input x_in;              // 输入数据位 1
    input y_in;              // 输入数据位 2
    output s;                // 和输出
    output cout;             // 进位输出

    // 计算和
    assign s = x_in ^ y_in ^ cin;
    // 计算进位
    assign cout = (x_in & y_in) | (x_in & cin) | (y_in & cin);
endmodule
```

### 测试代码

```
`timescale 1ns/1ps

module FullAdder2_2_Test;
    // 时钟信号
    reg clk = 0;

    // 输入信号
    reg carryin;
    reg [1:0] data_in1;
    reg [1:0] data_in2;

    // 输出信号
```

```
wire [1:0] sum;
wire carryout;

// 实例化被测试的 FullAdder2_2 模块
FullAdder2_2 DUT (
    .carryin(carryin),
    .data_in1(data_in1),
    .data_in2(data_in2),
    .sum(sum),
    .carryout(carryout)
);


// 时钟生成器
always #5 clk = ~clk;

initial begin
    carryin = 0;
    data_in1 = 2'b00;
    data_in2 = 2'b00;

    // 在模拟中运行 20 个时钟周期
    repeat (20) begin
        #1 carryin = $random % 2;
        #1 data_in1 = $random % 4;
        #1 data_in2 = $random % 4;
    end

    // 结束仿真
    $stop;
end
endmodule
```

## 波形展示与分析

 

这段波形了一个 2+2 位全加器, 用于执行两个 2 位二进制数的加法运算。其中 carryin 是前一位的进位输入, data\_in1 和 data\_in2 分别表示两个二位数的输入, sum 是输出的两位二进制和, carryout 是最高位的进位输出。波形中的输入均为随机数, 通过波形我们可以发现 sum 和 carryout 随着输入的变化相应变化, 比如 data\_in1 = 11, data\_in1 = 10, carryin = 1 时, sum = 10, carryout = 1。

## 6. 自学 verilog 编程规范和面向硬件电路的设计思想, 小结与高级语言编程的主要区别。

**并发执行模型:** Verilog 是一种硬件描述语言 (HDL), 其设计理念是基于硬件电路的并发执行模型。硬件电路中的各个部分可以同时运行, 因此 Verilog 中常使用 always 块来描述这种并发性。这与高级语言 (如 C++ 或 Java) 的顺序执行模型有很大不同。在 Verilog 中, 多个 always 块可以同时执行, 而在高级语言中, 程序按照严格的顺序逐行执行。

**阻塞与非阻塞赋值:** Verilog 中区分了阻塞赋值和非阻塞赋值两种赋值方式。这是为了更好地模拟硬件电路中的并发行为。阻塞赋值表示在一个时间步内完成所有赋值操作, 而非阻塞赋值表示在一个时间步内开始赋值, 但不会阻塞后续语句的执行。这种区分在高级语言中通常是不存在的, 高级语言更多地关注顺序执行。

**时序逻辑与组合逻辑:** Verilog 中明确了时序逻辑和组合逻辑的建模方式。时序逻辑通常使用非阻塞赋值, 以模拟寄存器的行为; 而组合逻辑通常使用阻塞赋值, 以模拟组合逻辑电路的行为。在高级语言中, 这样的区分并不明显, 高级语言更注重算法和程序的逻辑。

**硬件描述与算法描述:** Verilog 主要用于描述硬件电路, 如 FPGA 或 ASIC 中的逻辑。它更侧重于电路的结构和行为: 相比之下, 高级语言更注重算法和数据结构的描述, 适用于通用计算。

**时钟域和同步设计：**在硬件设计中，时钟是一个关键的概念。Verilog 中明确定义了时钟域，并提供了同步设计的规范。这与高级语言中的通用编程范式有很大不同。

Verilog 更接近于底层硬件的描述语言，其设计理念和编程模型更贴近硬件电路的行为。相比之下，高级语言更适用于通用软件开发，强调算法和程序的逻辑。

### 三、本次实验的心得体会

1.在编写 2 选 1 多路选择器测试代码时，我用了一段以下的代码，期望 s 5ns 翻转一次，w0 20ns 翻转一次，w1 15ns 翻转一次，以尽可能多的获得各种组合

```
repeat (10) begin
    #20 w0 = ~w0; // Toggle w0 every 10 time units
    #15 w1 = ~w1; // Toggle w1 every 10 time units
    #10 s = ~s;    // Toggle s every 5 time units
end
```

在我仿真出波形之后，我发现虽然实现了正确的二选一判断，但是 s,w0,w1 都是 45ns 翻转一次，而且它们的起始翻转时间不同，经过多次更改数据测验后，我发现此代码的语句是依次执行的，并不能做到并行

为了实现我想要的结果，我将代码修改为以下的逻辑，终于实现了目标的翻转。这使我对高级程序语言和 verilog 的区别理解更加深刻。

```
always #10 s = ~s;
always #20 w0 = ~w0;
always #15 w1 = ~w1;
```

2.本次实验让我更好的掌握了 verilog 语言的编程规范，其中模块和变量的命名，代码的注释等方面和高级程序语言类似，但是需要注意的是代码逻辑和高级程序语言不同。

这次实验不仅让我熟悉了 Verilog 语言的基本语法和常用结构，还深化了我对数字电路设计原理的理解。通过编写 testbench 测试，我不仅验证了设计的正确性，还培养了对数字电路性能和功能的全面考虑能力，此次实验还深化了我对 verilog 和高级程序语言的异同的理解。